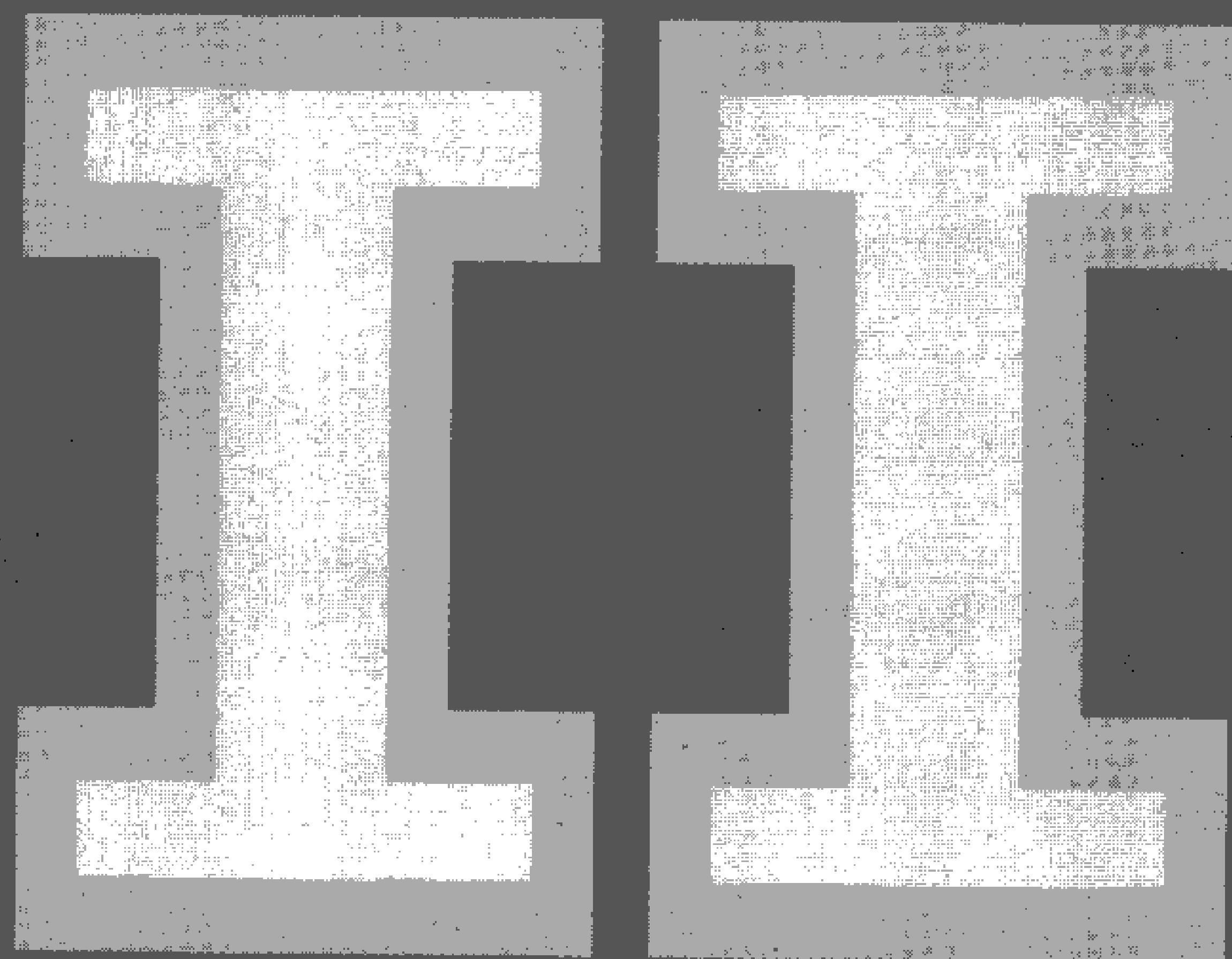


ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΓΓΑΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΔΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΓΓΑΝΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ -
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΙΩΝ"

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ II

&

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΕΚΗ
Αρ. ΗΜ. 11539

ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΓΓΑΝΑ
Ηλεκ/γος - Ηλεκ/κός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ II
&
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2η Έκδοση
Βελτιωμένη

<p>íων</p> <p>ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ</p> <p>Συμπληγάδων 7, 12131, Περιοτέρι τηλ.: 210.57.47.729, 210.57.68.853, FAX: 210. 57.51.438 e-mail address: info@iwn.gr, http://www.iwn.gr</p> <p>Βιβλιοπωλείο: Σόλωνος 85, 10679, Αθήνα τηλ.: 210.33.87.570, FAX: 210.33.87.571</p>
--



Ο πογότυπος που εικονίζεται δίπλα χρειάζεται μια εξήγηση. Σκοπός του είναι να συνεγέρει τον αναγνώστη πάνω στον κίνδυνο που παρουσιάζεται για το μέλλον της συγγραφής, ειδικότερα στο περιβάλλον των Τεχνικών και Επιστημονικών Εκδόσεων από τη μαζική ανάπτυξη της φωτοαντιγραφής.

Ο Κώδικας των πνευματικών δικαιωμάτων (νόμοι 2121/93 και 2557/97) απαγορεύει την φωτοαντιγράφηση χωρίς την άδεια των εχόντων τα δικαιώματα του βιβλίου.

Άρα αυτή η πρακτική η οποία είναι γενικευμένη σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προκαλεί μια απότομη πτώση της αγοράς των βιβλίων και των περιοδικών σε σημείο που και για τους συγγραφείς η δυνατότητα δημιουργίας νέων έργων και εκδόσεών τους βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης μερική ή ολική απαγορεύεται χωρίς την άδεια των δημιουργών της.

*Επεξεργασία Κειμένων και Σχεδίων:
Ατελιέ Γραφικών Εκδοτικού Ομίλου "ΙΩΝ"*

© 2009: - Εκδόσεις "ΙΩΝ" Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ Ο.Ε.

ISBN 960-405-881-9

Ο εκδοτικός οίκος έχει όλα τα δικαιώματα του βιβλίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του οποιουδήποτε τμήματος αυτής της εργασίας που καλύπτεται από τα δικαιώματα (copyright), ή η χρήση της σε οποιαδήποτε μορφή, ή με οποιονδήποτε τρόπο - γραφικό ή ηλεκτρονικό, ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοτυπών, της μαγνητοφώνησης και των συστημάτων αποθήκευσης και αναπαραγωγής - χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Στη Λένα και στο Χρήστο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί για ένα μάθημα σχετικό με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Για την κατανόηση της όλης ύλης του προαπαιτούνται γνώσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων καθώς και βασικά ηλεκτρονικά.

Η οργάνωση της ύλης γίνεται σε 12 κεφάλαια και τέσσερα παραρτήματα.

Το κεφάλαιο 1 ασχολείται με την μετατροπή AC σε DC.

Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό τάσης.

Το κεφάλαιο 3 ασχολείται με τη σταθεροποίηση τάσης με Zener.

Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις διατάξεις σταθεροποίησης (σταθεροποιητής τάσης σειράς - παράλληλα). Επίσης στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται και οι σταθεροποιητές τριών ακροδεκτών.

Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται οι ενισχυτές ισχύος (Push- Pull).

Το κεφάλαιο 6 ασχολείται με τους διαφορικούς ενισχυτές.

Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται λεπτομερέστατα στην ανάδραση.

Στο κεφάλαιο 8 εξετάζονται οι τελεστικοί ενισχυτές.

Τα κεφάλαια 9, 10 11 και 12 ασχολούνται με εφαρμογές των τελεστικών ενισχυτών.

Το κεφάλαιο 13 ασχολείται με τη μελέτη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με το λογισμικό πακέτο E.W.B.

Το παράρτημα Α αναφέρεται στο ισοδύναμο του BJT για ασθενές σήμα.

Το παράρτημα Β αναφέρεται στο πρότυπο χαμηλής και υψηλής συχνότητας ασθενούς σήματος του FET.

Το παράρτημα Γ ασχολείται με τον υπολογισμό σταθεροποίησης με Zener.

Το παράρτημα Δ αναφέρεται στους σταθεροποιητές τάσης τριών ακροδεκτών.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ένα ή δυο πειράματα (συνολικά είναι 17 πειράματα). Στην αρχή του πειράματος υπάρχει μια συνοπτική θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου, στη συνέχεια η πορεία εργασίας του πειράματος και στο τέλος ερωτήσεις, παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Βασικός στόχος της διεξαγωγής του πειράματος είναι η εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων του κεφαλαίου που προηγείται. Επίσης η πραγματοποίηση (διεξαγωγή) του πειράματος συντελεί στη καλή γνωριμία με τα βασικά τουλάχιστον από τόσα πολλά σε αριθμό και ποικιλία ηλεκτρονικά, όργανα, που η σωστή χρήση αυξάνει την τεχνική πείρα του σπουδαστή.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο "ΙΩΝ" για την επιμελημένη έκδοση.

Φ. ΜΑΓΓΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ AC/DC	15
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ	15
1.2 ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ	16
1.3 ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ή ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	18
1.4. ΦΙΛΤΡΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ	19
1.5 ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ	22
1.6 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΑΠΟΠΝΙΚΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ	23
ΠΕΙΡΑΜΑ	27
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΑΣΗΣ	35
2.1 ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	35
2.2 ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	36
2.3 ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ	37
ΠΕΙΡΑΜΑ	40
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ZENER	45
3.1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ZENER	45
3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	47
3.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ZENER	48
3-4 ZENER ΙΣΧΥΟΣ	50
ΠΕΙΡΑΜΑ	53

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΙΣΗ	59
4.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	59
4.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	59
4.3 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ	60
4.4 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΚΠΟΜΠΟΥ	63
4-5 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ	64
ΠΕΙΡΑΜΑ	67
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	68
ΠΕΙΡΑΜΑ	73
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ	
PUSH - PULL	77
5.1 ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	77
5.2 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ B	79
5.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ	83
5.4 ΠΟΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΤΑΣΗΣ	85
5.5 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ B ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ RC	86
5.6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ	87
5.7 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ C	88
ΠΕΙΡΑΜΑ	93
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	97
6-1 ΓΕΝΙΚΑ	97
6-2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ	97
6.3 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΕΚΠΟΜΠΟΥ	98
6.4 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	100
6.5 ΚΟΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	101

6-6 ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΣΗΜΑΤΑ	102
6.7 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ FET	103
6-8 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	104
ΠΕΙΡΑΜΑ	112
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7	
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ	119
7-1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ	119
7.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ	121
7-3 ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΑΣΗ	124
7.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	126
7.5 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	128
7.6 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ	130
7.7 ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	132
7.8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ	132
7.9 ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΚΠΟΜΠΟΥ (Ανάδραση τάσης - σειράς)	134
7.10 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΣΕΙΡΑΣ	135
7.11 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ	137
7.12 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ	138
ΠΕΙΡΑΜΑ	141
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8	
ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	145
8.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	145
8.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕ	146
8-3 ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΩΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	149
8.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΡ-ΑΜΡ	152
8.5 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ	159
8.6 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ	163

8.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ	171
ΠΕΙΡΑΜΑ:	176
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	176
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	182
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	182
ΠΕΙΡΑΜΑ:	187
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	187
ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗ	191
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	193
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	193
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	195
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9	
ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ	199
9.1 ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΥΣΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΑΣΗΣ	199
9.2 ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΥΣΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΑΣΗΣ	201
9.3 ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	203
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	207
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10	
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ AC/DC ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.....	211
10.1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΜΙΑΝΟΡΘΩΣΗΣ	211
10.2 ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΙΑΝΟΡΘΩΣΗΣ	212
10.3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ.....	214
10.4 ΕΝΕΡΓΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ	214
10.5 ΕΝΕΡΓΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (ACTIVE CLAMPER).....	215
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	216
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11	
ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ	219
11.1 ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΗ	219
11.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ.....	220
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	222
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12	
ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Schmitt trigger)	227
12.1 ΒΑΣΙΚΟ Κύκλωμα	227
12.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ.....	228
12.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	229
ΠΕΙΡΑΜΑ.....	235
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13	
ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ELECTRONICS WORKBENCH	239
13.1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ.....	239
13.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ	243
13.3 ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΤΑΣΗΣ	245
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	257
A.1 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ BJT ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΣ ΣΗΜΑ (Ισοδύναμο κύκλωμα).....	257
A.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.....	258
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	261
B.1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ FET	261
B.2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ FET	263
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	265
Γ.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ZENER.....	265
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	267
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ	267
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	273

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

1. Γενικά Ηλεκτρονικά, Europa, ETE
2. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Europa, ETE
3. Ραδιοφωνία, Europa, ETE
4. Τηλεόραση, Europa, ETE
5. Τηλεφωνία, Europa, ETE
6. Τεχνολογία Επικοινωνιών, Europa, ETE
7. Τεχνολογία Πληροφορικής, Europa, ETE
8. Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Ηλεκτρονικού, Europa, ETE
9. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, Χ. Παπακωνσταντίνου
10. Ηλεκτρονικά Όργανα και Μετρήσεις, Σ. Πακτίτη
11. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών I, Perozzo
12. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών II, Perozzo
13. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Α. Πάλλα
14. Αναλογική Μικροηλεκτρονική, Κ. Κούλα
15. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Π. Τσιρώνη
16. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα, Α. Παπαδημητρίου
17. VIDEO, Θ. Ρουβά
18. CD (CD player), Θ. Παπά
19. Στοιχεία Μηχανικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Διατάξεων, Ι. Βελαώρα
20. Μηχανήματα Ομοιοτυπίας (Φωτοτυπικά, Εκτυπωτές κ.λπ.), Χ. Τσαρτσώνη
21. Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας, Γ. Γαρύφαλου
22. Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Α. Μόσχου
23. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Ηλεκτρονικής, Η. Διαμαντή
24. Θεωρία Κυκλωμάτων, Σ. Πακτίτη - Δ. Νίνου
25. Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Γ. Χατζαράκη
26. VIDEO, Θεωρία και Πράξη, Κ. Τσαμούταλου - Γ. Μαραθού
27. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας - Ηλεκτρονικής, Α. Αλεξανδρή
28. Βασική Ηλεκτρονική Τεχνολογία I, II, Θεωρία Κυκλωμάτων I, II, Meade
29. Βασική Ηλεκτρονική Τεχνολογία III, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Meade
30. CAD, Σχεδιασμός - Σχεδίαση με Η/Υ, Europa, ETE
31. Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με ORCAD, Μ. Μακρυθανάση
32. Ανίχνευση Βλαβών Ραδιοφωνίας, Goldberg
33. Επισκευές Τυπωμένων Κυκλωμάτων, Smith
34. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Humphries
35. Ηλεκτροτεχνία, Europa, ETE
36. Αντζέντα Ηλεκτρονικού, Europa, ETE

ISBN 960-405-881-9

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΙΩΝ"